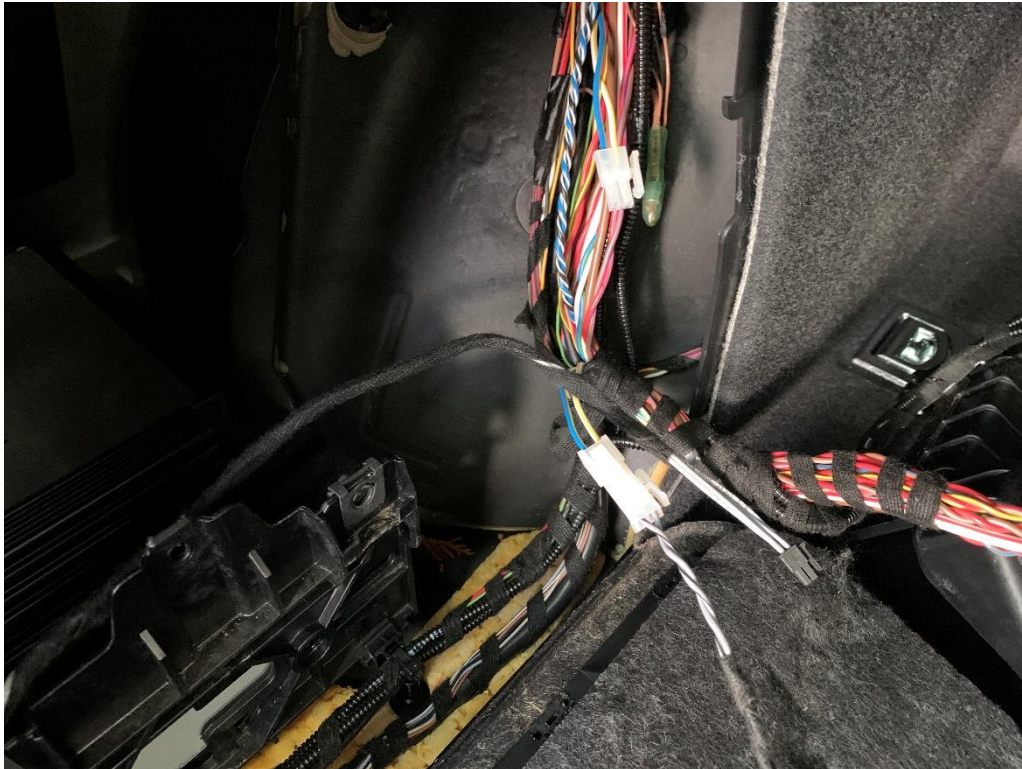


Audi A5 8T mit B&O -System

Verstärker links im Kofferraum

Subwoofernachrüstung




Kabelfarben

Weis/gelb und blau/gelb


32volt Spannungsteiler

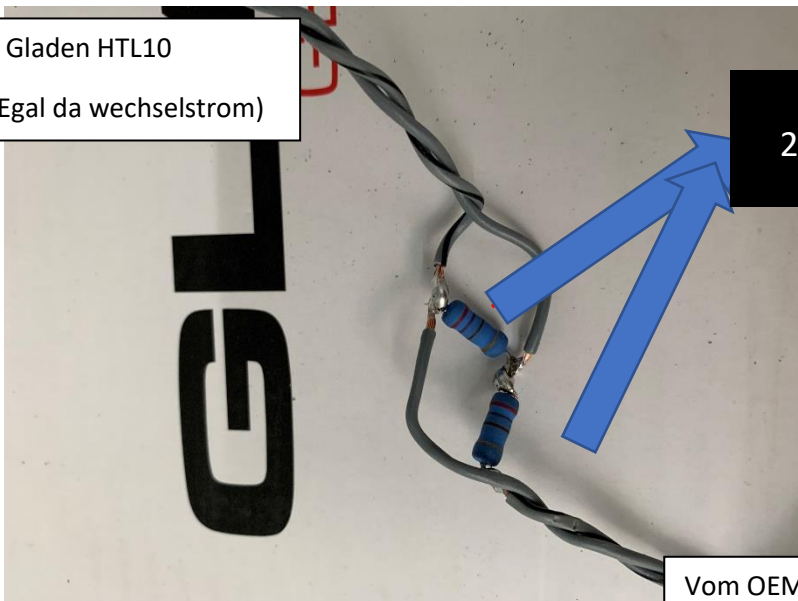Zum Gladen HTL10
(+/- Egal da wechselstrom)



270 OHM 2Watt Widerstände

Vom OEM Verstärker

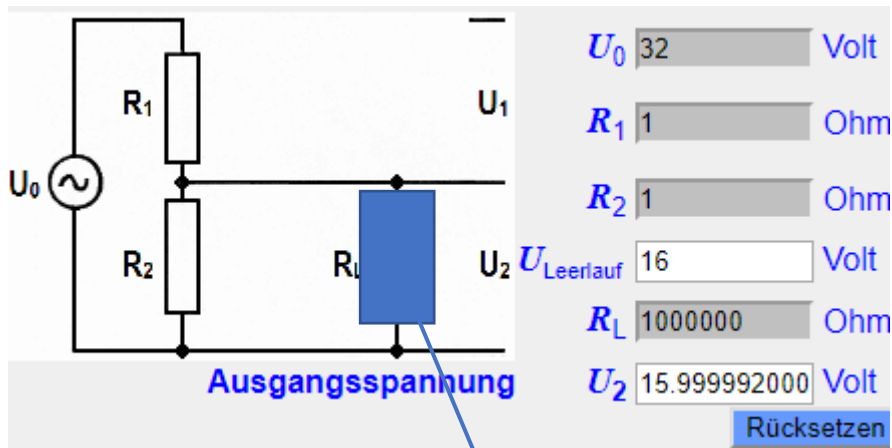

Gladen HTL10 HilowAdapter



Ganz normal mit Dauerplus und Minus anschließen, Galvanische Trennung (gegen einschalt Ploppen) funktioniert+ Remoteerzeugung funktioniert

Gewählte Endstufe im Lowlevelbetrieb betreiben

